

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
на тему
«Стековое запоминающее устройство»

Выполнил
студент гр. 250541

Проверил

Власов Р.Е.

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы.....	3
.....	
2 Исходные данные к работе.....	4
3 Теоретические сведения.....	5
.....	
4 Выполнение работы.....	6
.....	
5 Вывод.....	10
.....	

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является разработка, описание, функциональная проверка и синтез устройства «Стековое запоминающее устройство» для индивидуального варианта микро-ЭВМ. Работа выполняется так, чтобы разработанный узел мог быть использован как самостоятельный проект Quartus и как часть последующей общей структуры процессора.

В ходе выполнения необходимо определить назначение входных и выходных сигналов, разработать алгоритм функционирования устройства, подготовить его структурное описание, подготовить проект Quartus II 9.1, выполнить моделирование и подтвердить правильность работы контрольными наборами.

Этап	Содержание работы
1	Изучить индивидуальный вариант и выделить параметры устройства.
2	Разработать структурную схему, определить входные и выходные сигналы.
3	Описать функциональные блоки в виде структурного описания и собрать верхний уровень проекта.
4	Подготовить проект Quartus II 9.1 и проверить корректность синтеза.
5	Разработать тестовая модель, выполнить моделирование и сравнить результат с ожидаемым.

2 Исходные данные к работе

Лабораторная работа выполняется в среде Quartus II 9.1. Разрядность основных трактов данных принята равной 16 бит, что соответствует принятому варианту курсового проекта.

Верхний уровень проекта оформлен так, чтобы внешние линии имели развернутые имена. По ним сразу определяется назначение команды, операндов, флагов, линий памяти и диагностических сигналов, что упрощает чтение схемы и проверку временных диаграмм.

Параметр	Значение
Объем стека	7 слов по 16 бит
Направление роста	Вверх, от младших адресов к старшим
Указатель стека	Указывает на последнюю занятую ячейку
Пустой стек	SP=7 как специальное состояние вне диапазона ячеек
Полный стек	SP=6
Дополнительный режим	Занесение результата СМР из АЛУ в стек

3 Теоретические сведения

Стековое запоминающее устройство работает по принципу LIFO: последним записанное слово считывается первым. В варианте 4 стек содержит семь 16-разрядных слов, растет вверх, а указатель SP показывает последнюю занятую ячейку.

Поскольку при пустом стеке последней занятой ячейки нет, используется специальное значение SP=7. После первой операции PUSH данные записываются в ячейку 0, а SP становится равным 0. При заполнении всех семи ячеек SP принимает значение 6.

При выполнении POP данные считываются из ячейки, на которую указывает SP, после чего указатель уменьшается. Если считывалась ячейка 0, стек становится пустым и SP возвращается в состояние 7.

Понятие	Назначение в разрабатываемом устройстве
PUSH	Если стек не полон, новое слово записывается в следующую старшую ячейку.
POP	Если стек не пуст, считывается слово из последней занятой ячейки.
PUSH_ALU	В стек помещается результат арифметической операции предыдущей лабораторной работы.
overflow	Устанавливается при попытке записи в полный стек.
underflow	Устанавливается при попытке чтения из пустого стека.


4 Выполнение работы

4.1 Структура разрабатываемого устройства

Структура проекта выбрана модульной: каждый функциональный узел вынесен в отдельный блок, а верхний модуль соединяет эти узлы сигналами данных и управления. Такой способ удобен для проверки, так как отдельные блоки можно независимо анализировать и проверять моделированием.

ЛР6. Стековое запоминающее устройство

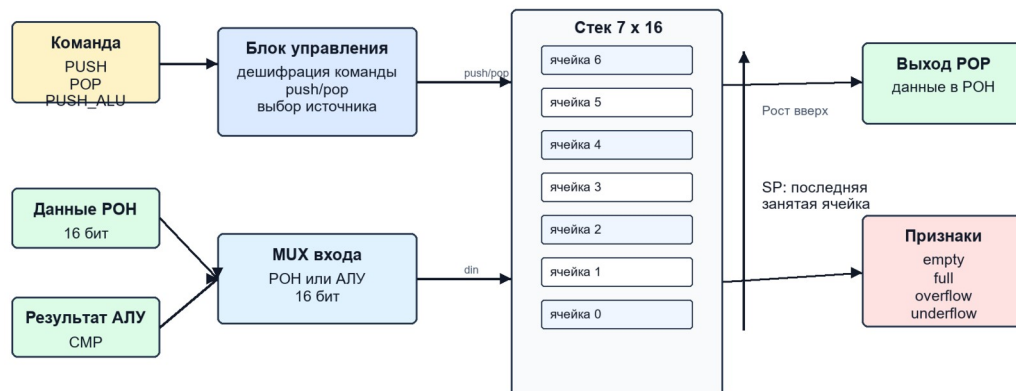Вариант 4: глубина 7 слов, рост вверх, SP указывает последнюю занятую ячейку



Пустой стек: SP=7. После первой записи SP=0. Полный стек: SP=6.

Рисунок 4.1 - Структура устройства «Стековое запоминающее устройство»

4.2 Входные и выходные сигналы

В таблице приведены основные точки наблюдения верхнего уровня. Эти же имена используются на схемах и временных диаграммах при проверке работы устройства.

Сигнал	Направление	Разрядность	Назначение
clock_i	in	1	Тактовый сигнал синхронной части стека.
reset_i	in	1	Сброс: очищает память, устанавливает SP=7 и empty=1.
stack_command_idle_push_pop_i	in	2	Код операции: 00 - idle, 01 - PUSH, 10 - POP, 11 - PUSH_ALU.
data_from_register_file_i	in	16	Данные из регистра общего назначения для обычного PUSH.
alu_result_for_push_i	in	16	Результат АЛУ, который может быть занесен в стек режимом PUSH_ALU.
data_popped_to_register_file_o	out	16	Слово, считанное с вершины стека при POP.
stack_pointer_current_value_o	out	3	Текущее значение SP от 0 до 7.
status_stack_empty_o	out	1	Признак пустого стека.

status_stack_full_o	out	1	Признак полного стека.
error_push_to_full_stack_o	out	1	Импульс ошибки PUSH при полном стеке.
error_pop_from_empty_stack_o	out	1	Импульс ошибки POP при пустом стеке.
ctrl_push_enable_o	out	1	Диагностический сигнал внутреннего разрешения записи.
ctrl_pop_enable_o	out	1	Диагностический сигнал внутреннего разрешения чтения.

4.3 Алгоритм работы

Алгоритм работы устройства задает последовательность преобразования входных сигналов в выходные и определяет условия перехода между режимами. Для синхронных блоков изменение регистров выполняется по фронту тактового сигнала, для комбинационных блоков результат формируется после изменения ВХОДОВ.

Шаг	Действие	Результат
1	После сброса память стека очищается, SP=7, empty=1.	Стек готов к первой записи.
2	При PUSH выбирается источник данных: РОН или результат АЛУ.	Данные записываются в следующую ячейку вверх.
3	При POP считывается ячейка, на которую указывает SP.	На выход передается последнее записанное слово.
4	Контрольная логика проверяет границы SP.	Формируются full, empty, overflow и underflow.

4.4 Реализация функциональных блоков

Стек реализован как синхронный регистровый массив из семи 16-разрядных слов. Запись и чтение выполняются по фронту тактового сигнала. Направление роста вверх реализовано увеличением SP при успешной записи и уменьшением SP при успешном чтении.

Значение SP=7 используется только как признак пустого стека. Это позволяет сохранить смысл варианта: при наличии данных SP всегда указывает на последнюю занятую ячейку в диапазоне 0..6.

Блок проекта	Назначение
Общие параметры варианта	Глубина стека, разрядность слова и коды команд.
Блок управления стеком	Дешифрация PUSH, POP и PUSH_ALU, выбор источника данных.
Регистровый массив стека	Семь 16-разрядных ячеек, указатель SP и признаки состояния.
Верхний уровень стекового устройства	Соединение управления, мультиплексора входа и массива стека.
Тестовая модель	Проверка PUSH, POP, PUSH_ALU, overflow и underflow.

Файл проекта Quartus: lab6_stack/quartus/lab6_stack.qpf. После открытия проекта необходимо выполнить Processing -> Start Compilation и проверить схемное представление верхнего уровня устройства.

4.5 Функциональное моделирование

Функциональная проверка выполнена testbench-моделью. В testbench подаются контрольные наборы, соответствующие рабочим и граничным режимам устройства. Проверка результата выполняется операторами assert, поэтому ошибка в данных, флагах или протоколе приводит к останову моделирования.

Проверка	Условие	Ожидаемый результат
Сброс	reset=1	SP=7, empty=1, full=0
Первый PUSH	DIN=1111h	SP=0, занята ячейка 0
Второй PUSH и POP	DIN=2222h, затем POP	DOUT=2222h, SP=0
PUSH ALU	DIN ALU=000Fh	Результат CMP помещается в стек
Заполнение	Всего семь занятых слов	SP=6, full=1
Границы	PUSH в полный стек и POP из пустого	overflow=1 и underflow=1

ЛР6. Контрольная временная диаграмма стека

	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8
Режим	RST	PUSH	PUSH	POP	PUSH_ALU	FILL	PUSH	POPx7	POP
DIN	0000	1111	2222	----	000F	3333..7777	8888	----	----
DOUT	0000	0000	0000	2222	2222	2222	2222	1111	1111
SP	7	0	1	0	1	6	6	7	7
EMPTY	1	0	0	0	0	0	0	1	1
FULL	0	0	0	0	0	1	1	0	0
OVER	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UNDER	0	0	0	0	0	0	0	0	1

SP=7 означает пустой стек. При росте вверх первая запись занимает ячейку 0, полный стек соответствует SP=6.

Рисунок 4.2 - Контрольная временная диаграмма для ЛР6

4.6 Результаты синтеза

Компиляция проекта выполняется в Quartus II 9.1. Описание устройства не использует вручную размещенные вентиляные примитивы, поэтому схема синтезируется средствами Quartus на выбранную элементную базу. Основные показатели компиляции приведены в таблице.

Показатель	Значение
Combinational ALUTs	68
Dedicated logic registers	135
Pins	61
Block memory bits	0
Результат компиляции	Full compilation: 0 errors

5 Вывод

В ходе работы разработано стековое запоминающее устройство варианта 4: глубина 7 слов, рост вверх, указатель на последнюю занятую ячейку.

Проверка подтвердила правило LIFO, корректную работу PUSH/POP/PUSH_ALU и защиту от переполнения и чтения из пустого стека. Проект успешно компилируется в Quartus II 9.1.